
Architecture des ordinateurs

TD n° 1

Exercice 1. Installation de Digital (Digital)

Q- 1.1 Installation du logiciel

Télécharger et Installer Digital : <https://github.com/hneemann/Digital>

Remarque : il sera judicieux d'installer Digital qu'une seule fois en le plaçant quelque part dans votre dossier Mon_dossier_reseau_UPVD.

Exercice 2. Circuits élémentaires de sélection

Dans cet exercice, nous utiliseront uniquement des portes logiques à 2 entrées.

Q- 2.1 Décodeur 2->4

Réasiler puis tester un décodeur 2 vers 4.

Q- 2.2 Décodeur 3->8

Réasiler puis tester un décodeur 3 vers 8.

Q- 2.3 MUX à 2 entrées

Réasiler puis tester un multiplexeur à 2.

Q- 2.4 MUX à 8 entrées récursif

Réasiler puis tester un multiplexeur à 8 récursif (à l'aide des multiplexeurs à 2 entrées).

Q- 2.5 MUX à 8 entrées non-récursif

Réasiler puis tester un multiplexeur à 8 non-récursif.

Q- 2.6 Analyse MUX

Comparer les 2 multiplexeurs à 8 entrées précédemment réaliser (nombre de portes logiques et chemin critique).

Exercice 3. Circuits élémentaires arithmétiques

Dans cet exercice, nous utiliseront uniquement des portes logiques à 2 entrées.

Q- 3.1 ADD 1 bit

Réaliser puis tester un additionneur complet 1 bit.

Q- 3.2 ADD 8 bits

Réaliser puis tester un additionneur complet 8 bits à l'aide de l'additionneur complet 1 bit.

Q- 3.3 ADDPG 1 bit

Réaliser puis tester un additionneur avec indication de propagation (P) et de génération (G) de retenue.

Q- 3.4 CC 8 bits

Réaliser puis tester un circuit de calcul des retenues 8 bits. Le circuit prend en entrées les $P[7..0]$, $G[7..0]$, la retenue initiale C_0 et renvoie les 9 retenues $C[8..0]$.

Q- 3.5 ADDPG 8bits

En réutilisant, les deux circuits précédents réaliser un additionneur 8 bits avec calcul des retenues anticipé.

Q- 3.6 Analyse

Comparer les deux additionneurs 8 bits (nombres de portes et chemin critiques).

Exercice 4. Circuits élémentaires supplémentaires

Dans cet exercice, nous utiliseront uniquement des portes logiques à 2 entrées.

Q- 4.1 Un “barrel shifter” 8 bits

Un “barrel shifter” est un circuit à décalage. Il prends en entrées une valeur codé sur 8 bits $e[7..0]$ et un nombre de décalage codé sur 3 bits $d[2..0]$. En sortie le circuit donne la valeur d’entrée décalée de d bits à gauche ($s[7..0]$). d étant la valeur codé sur les bits $d[2..0]$.

Construire puis tester le circuit d’un “barrel shifter” 8 bits.

Exercice 5. Unité Arithmétique et Logique**Q- 5.1 Circuit logique XOR binaire 8 bits**

Réaliser puis tester le circuit XOR binaire 8 bits qui prends en entrées deux entrées a et b sur 8 bits et place sur la sortie s 8 bits le *xor* binaire de a et de b .

Q- 5.2 Circuit logique OR binaire 8 bits

Réaliser puis tester le circuit OR binaire 8 bits qui prends en entrées deux entrées a et b sur 8 bits et place sur la sortie s 8 bits le *or* binaire de a et de b .

Q- 5.3 Circuit logique AND binaire 8 bits

Réaliser puis tester le circuit AND binaire 8 bits qui prends en entrées deux entrées a et b sur 8 bits et place sur la sortie s 8 bits le *and* binaire de a et de b .

Q- 5.4 Unité Arithmétique et Logique

Réaliser une Unité Arithmétique et Logique 8 bits capable de produire les résultats de 5 opérations : ADD, SUB, XOR, OR et AND.